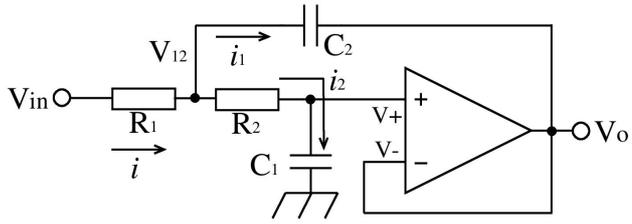


アクティブフィルタ回路の小テスト


学籍番号

氏名


問 1. 正帰還ローパスフィルタ回路の伝達関数を求めよ。



問 2. 多重帰還ローパスフィルタ回路伝達関数を求めよ。

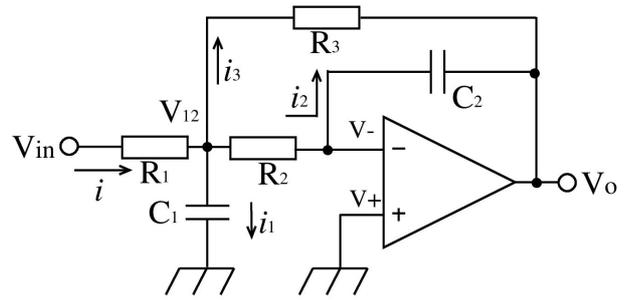

問 3. バンドパスフィルタ回路の伝達関数を求めよ。

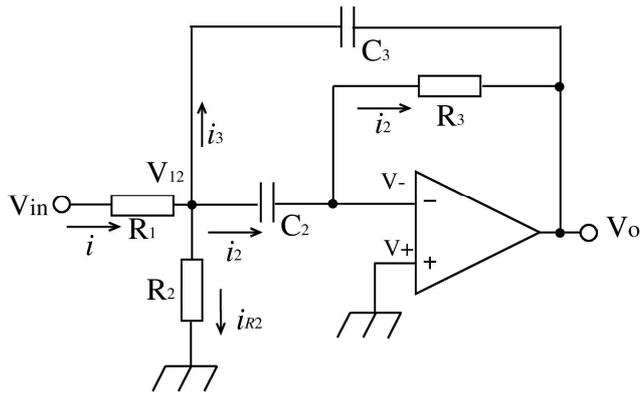

問 4. 位相器回路の伝達関数を求めよ。

